

UCSC Extension
Digital Design with FPGA

Homework #6

Jae-Yang Park (jaeyangp@gmail.com)

Problem 4.5.2 Collatz Conjecture

$$f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{if } n \text{ is even} \\ 3n + 1 & \text{if } n \text{ is odd} \end{cases}$$

Code: collatz.v and collatz_top.v (other modules are from previous homework)

```
`timescale 1ns / 1ps

module collatz(clk, arst, en, out);
    parameter N = 6; // number to calc for collatz conjecture
    parameter C = 8; // size for count, 8 bit: ~ 255
    parameter O = 14; // output size

    input clk, arst, en;
    output [O-1:0] out;

    reg [O-1:0] number;

    assign out = number;

    always @(posedge clk or posedge arst) begin
        if (arst == 1'b1) begin
            number <= N;
        end
        else if (en) begin
            if (number[0] == 1'b1) begin // odd number
                number <= 3 * number + 1;
            end
            else begin // even number
                number <= number >> 1; // number/2
            end

            if (number == 1)
                number <= number;
        end
    end
endmodule

module collatz_top(CLK1, arst, seg, an, Led);
    parameter N = 7;
    parameter W = 4;
    parameter S = 8;
    parameter H = 14;
    parameter CL = 6; // number to test

    input CLK1, arst;
    output [0:N-1] seg;
```

```

output [W-1:0] an;
output [S-1:0] Led;

wire [15:0] text;
wire one_sec;
wire [S-1:0] num_sel;
wire [H-1:0] bin_text;

assign Led = (bin_text == 14'b1) ? Led : num_sel;

one_second ONE (.CLK1(CLK1), .arst(arst), .one_sec_clock(one_sec));
counter #(S) CNT (.clk(CLK1), .arst(arst), .en(one_sec), .q(num_sel));
collatz #(.N(CL)) CALC (.clk(CLK1), .arst(arst), .en(one_sec), .out(bin_text));
bin2bcd #(H, W) BCD
(.in(bin_text), .ones(text[3:0]), .tens(text[7:4]), .hundreds(text[11:8]), .thousands(text[15:12]));
display T (.text(text), .clk(CLK1), .arst(arst), .seg(seg), .an(an));

endmodule

```

```

module mod_counter(clk, arst, q, done);
    parameter N = 7;
    parameter MAX = 127;

    input clk, arst;
    output [N-1:0] q;
    output done;
    reg [N-1:0] q;
    reg done;

    always @(posedge clk or posedge arst) begin
        if (arst == 1'b1) begin
            q <= 0;
            done <= 0;
        end
        else if (q == MAX) begin
            q <= 0;
            done <= 1;
        end
        else begin
            q <= q + 1;
            done <= 0;
        end
    end
end
endmodule

```

```

module one_second(CLK1, arst, one_sec_clock);
    parameter C = 26; // counter,
    parameter CRYSTAL = 50; // 50MHz
    parameter NUM_SEC = 1;
    parameter [C-1:0] STOPAT = (CRYSTAL * 1_000_000 * NUM_SEC) - 1;

```

```

input CLK1, arst;
output one_sec_clock;
wire [C-1:0] clock;

mod_counter #(C, STOPAT) ONE_MC (.clk(CLK1), .arst(arst), .q(clock), .done(one_sec_clock));
endmodule

```

```

module add3(in, out);
    parameter N = 4;

    input [N-1:0] in;
    output [N-1:0] out;
    reg [N-1:0] out;

    always @ (in) begin
        case (in)
            4'b0000: out <= 4'b0000;
            4'b0001: out <= 4'b0001;
            4'b0010: out <= 4'b0010;
            4'b0011: out <= 4'b0011;
            4'b0100: out <= 4'b0100;
            4'b0101: out <= 4'b1000;
            4'b0110: out <= 4'b1001;
            4'b0111: out <= 4'b1010;
            4'b1000: out <= 4'b1011;
            4'b1001: out <= 4'b1100;
            default: out <= 4'b0000;
        endcase
    end
endmodule

```

```

module bin2bcd(in, ones, tens, hundreds, thousands);
    parameter N = 14;           // input size, decimal 9999 is hex 270f (14 bits)
    parameter C = 4;           // chunk size
    input [N-1:0] in;
    output [C-1:0] ones, tens, hundreds, thousands;

    wire [C-1:0] d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8;
    wire [C-1:0] d9, d10, d11, d12, d13, d14, d15, d16;
    wire [C-1:0] d17, d18, d19, d20, d21, d22, d23, d24, d25, d26;
    wire [C-1:0] c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8;
    wire [C-1:0] c9, c10, c11, c12, c13, c14, c15, c16;
    wire [C-1:0] c17, c18, c19, c20, c21, c22, c23, c24, c25, c26;

    assign d1 = {1'b0, in[13:11]};
    add3 #(C) m1(d1, c1);

    assign d2 = {c1[2:0], in[10]};
    add3 #(C) m2(d2, c2);

```

```

assign d3 = {c2[2:0], in[9]};
add3 #(C) m3(d3, c3);

assign d4 = {c3[2:0], in[8]};
add3 #(C) m4(d4, c4);

assign d5 = {c4[2:0], in[7]};
add3 #(C) m5(d5, c5);

assign d6 = {c5[2:0], in[6]};
add3 #(C) m6(d6, c6);

assign d7 = {c6[2:0], in[5]};
add3 #(C) m7(d7, c7);

assign d8 = {c7[2:0], in[4]};
add3 #(C) m8(d8, c8);

assign d9 = {c8[2:0], in[3]};
add3 #(C) m9(d9, c9);

assign d10 = {c9[2:0], in[2]};
add3 #(C) m10(d10, c10);

assign d11 = {c10[2:0], in[1]};
add3 #(C) m11(d11, c11);

assign d12 = {1'b0, c1[3], c2[3], c3[3]};
add3 #(C) m12(d12, c12);

assign d13 = {c12[2:0], c4[3]};
add3 #(C) m13(d13, c13);

assign d14 = {c13[2:0], c5[3]};
add3 #(C) m14(d14, c14);

assign d15 = {c14[2:0], c6[3]};
add3 #(C) m15(d15, c15);

assign d16 = {c15[2:0], c7[3]};
add3 #(C) m16(d16, c16);

assign d17 = {c16[2:0], c8[3]};
add3 #(C) m17(d17, c17);

assign d18 = {c17[2:0], c9[3]};
add3 #(C) m18(d18, c18);

assign d19 = {c18[2:0], c10[3]};
add3 #(C) m19(d19, c19);

assign d20 = {1'b0, c12[3], c13[3], c14[3]};

```

```

add3 #(C) m20(d20, c20);

assign d21 = {c20[2:0], c15[3]};
add3 #(C) m21(d21, c21);

assign d22 = {c21[2:0], c16[3]};
add3 #(C) m22(d22, c22);

assign d23 = {c22[2:0], c17[3]};
add3 #(C) m23(d23, c23);

assign d24 = {c23[2:0], c18[3]};
add3 #(C) m24(d24, c24);

assign d25 = {1'b0, c20[3], c21[3], c22[3]};
add3 #(C) m25(d25, c25);

assign d26 = {c25[2:0], c23[3]};
add3 #(C) m26(d26, c26);

assign ones = {c11[2:0], in[0]};
assign tens = {c19[2:0], c11[3]};
assign hundreds = {c24[2:0], c19[3]};
assign thousands = {c26[2:0], c24[3]};

endmodule

```

```

module counter(clk, arst, en, q);
    parameter N = 7;

    input clk, arst, en;
    output [N-1:0] q;
    reg [N-1:0] q;

    always @(posedge clk or posedge arst)
        if (arst == 1'b1)
            q <= 0;
        else if (en)
            q <= q + 1;

endmodule

```

```

module hex2_7seg_lut(in, out);
    input [3:0] in;
    output [6:0] out;

    LUT4 #(16'h2812) CA (out[6], in[0], in[1], in[2], in[3]); // a
    LUT4 #(16'hd860) CB (out[5], in[0], in[1], in[2], in[3]); // b
    LUT4 #(16'hd004) CC (out[4], in[0], in[1], in[2], in[3]); // c
    LUT4 #(16'h8492) CD (out[3], in[0], in[1], in[2], in[3]); // d
    LUT4 #(16'h02ba) CE (out[2], in[0], in[1], in[2], in[3]); // e
    LUT4 #(16'h208e) CF (out[1], in[0], in[1], in[2], in[3]); // f

```

```

        LUT4 #(16'h1083) CG (out[0], in[0], in[1], in[2], in[3]); // g
    endmodule

```

```

module decoder(text, s, y, val) ;
    input [15:0] text;
    input [1:0] s ;
    output reg [3:0] y ;
    output reg [3:0] val ;

    always @(*) begin
        case (s)
            0: begin
                y <= 4'b1110 ;
                val <= text[3:0] ;
            end
            1: begin
                y <= 4'b1101 ;
                val <= text[7:4] ;
            end
            2: begin
                y <= 4'b1011 ;
                val <= text[11:8] ;
            end
            3: begin
                y <= 4'b0111 ;
                val <= text[15:12] ;
            end
            default: begin
                y <= 4'bx ;
                val <= 4'bx ;
            end
        endcase
    end
endmodule

```

```

module display(text, clk, arst, seg, an);
    parameter C = 26;          // counter,
    parameter N = 7; // seven segment
    parameter W = 4;
    parameter S = 2;
    parameter ANODE_FREQ = 19;

    input [15:0] text;
    input clk, arst;
    output [0:N-1] seg;
    output [W-1:0] an;

    wire [C-1:0] q;
    wire [S-1:0] sel;
    wire [W-1:0] zero_to_f_counter;

```

```


assign sel[1] = q[ANODE_FREQ];
assign sel[0] = q[ANODE_FREQ - 1];

counter #C DISP_C (.clk(clk), .arst(arst), .en(1), .q(q));
decoder DISP_D (.text(text), .s(sel), .y(an), .val(zero_to_f_counter));
hex2_7seg_lut DISP_H (.in(zero_to_f_counter), .out(seg));

endmodule

```

Schematics

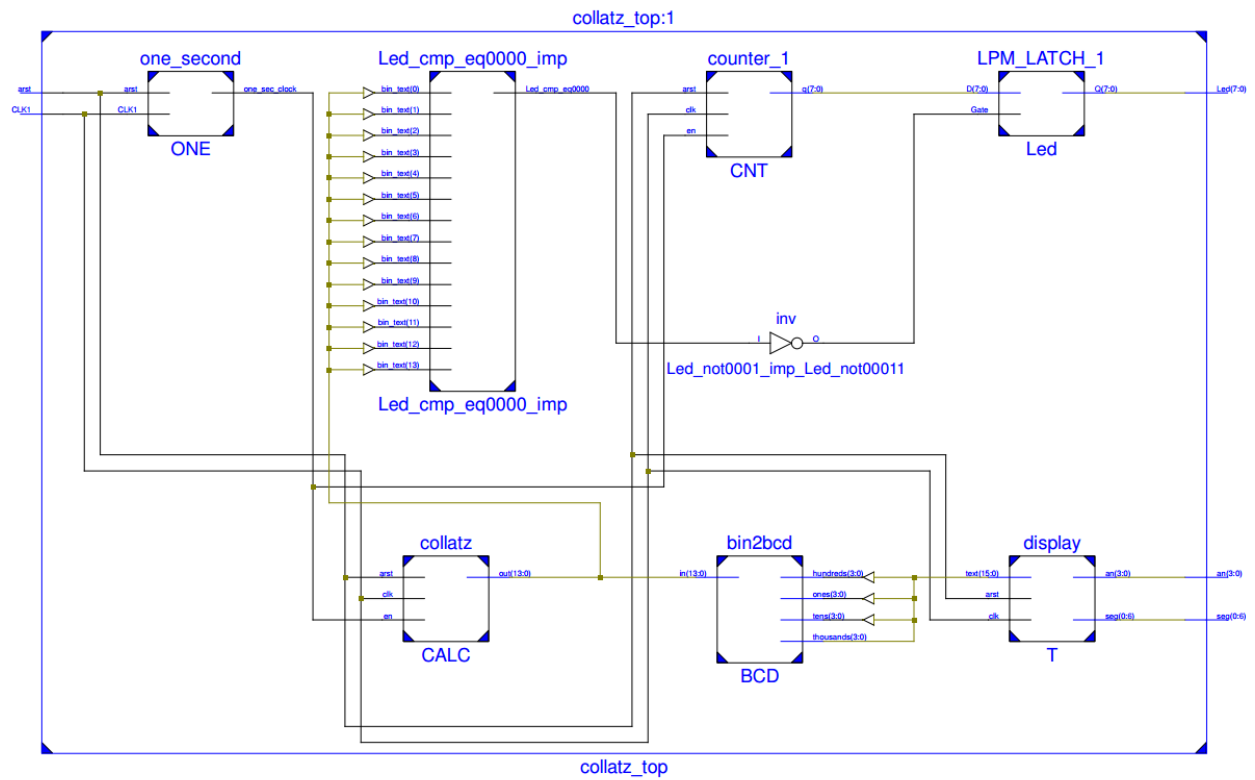

At 0 sec, $n = 6$



1 sec




2 sec



3 sec




4 sec

 


5 sec



6 sec

 

7 sec

 

8 sec

